Adi: Malek

Soyadi: Alismail No: 2025 3833

Pamukkale Üniversitesi

08/06/2022

Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Final Sinavi

Top:100p

 Aşağıda verilen şekilde 64 adet tuş takımından oluşan klavyenin blok şeması verilmiştir. Buna göre basılan tuşun tuş numarasını algılayıp, şekilde görülen çıkış birimine bağılı adresler üzerinden tuş numarasını LED_1 ve LED_2 üzerine yazdıran sistem yazılımını 8086 mikroişlemci sistemin komut kümelerini kullanarak yazınız. Basılan tuşun tuş numarasının hafızadan çekilmesi, alt prosedür programı çağırma tekniği ile geliştirilecektir. Hafızadan ilgili tuş numarasının çekilip 7 segmanlı ledlere yazdırılacak sayı kodları A000H adresinden başlamak üzere önceden hafızaya yüklenmiştir. (44p)

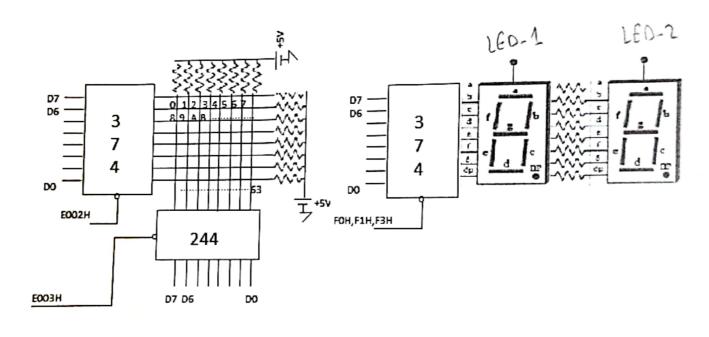

 Yukarıdaki şekilde görülen, ledlerin bağılı bulunduğu çıkış biriminin tetiklendiği fiziksel adresleri çözümleyen dijital devreyi aşağıda verilen boş alana çizerek tasarlayınız. (24p) Aşağıdaki şıklarda verilen her bir komutun fiziksel adreslerini hesaplayıp, hedef kaynak ilişkisini gösteren blok çizimini çiziniz. (16p)

BX: 1000H BP: ABCDH AX: 0020H SI: 1000H IP: CFFFH SP: B000H DS: 2000H SS: 8000H CS:0000H ES:EA00H ARRAY: 1AF0H SUM: DDH

a) MOVARRAY[SI+18FH],BX VSXIOH + ARRAY+SI 118FH 77C7F

b) MOV DX, SUM[SP+FFFH] SSX10 1-1 SUM+5P

80000

 Aşağıda verilen mantıksal denklemin sonucunu FFFFFH adresine yükleyen 8086 komut kümelerin bir kısmı verilmiştir. Boşlukları tamamlayınız. (16p)

[SONUC] = [(AX'+20H)']*[(AX+BX+30H)]

1. Mov DS, FOOO H

MOV DX,AX

2. No + AX

OR AX,20H

NOT AX

OR DX,BX

OR DX,30H

AND AX, DX

3. NOV CAFFE H), AX

4. HIT

Scanned with CamScanner